	Nome:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Turma:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	Professor:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Componente:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Competências:	Habilidades:		Instruções da Avaliação:	
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	

Lista de Exercícios - Pontuando


Data de entrega 23/04/2021

Exercício 01- Cancela com Botão


Objetivo: A cancela esta fechada o LED vermelho está aceso. Para cancela abrir você deverá aperta o botão o LED Verde vai acender e o vermelho deve apagar, o servo de movimentar-se 90° e cancela deve ficar aberta durante 5000 milissegundos, após a cancela deve fechar o LED verde apaga e vermelho acende.

Veja no circuito abaixo:

Cancela Fecha

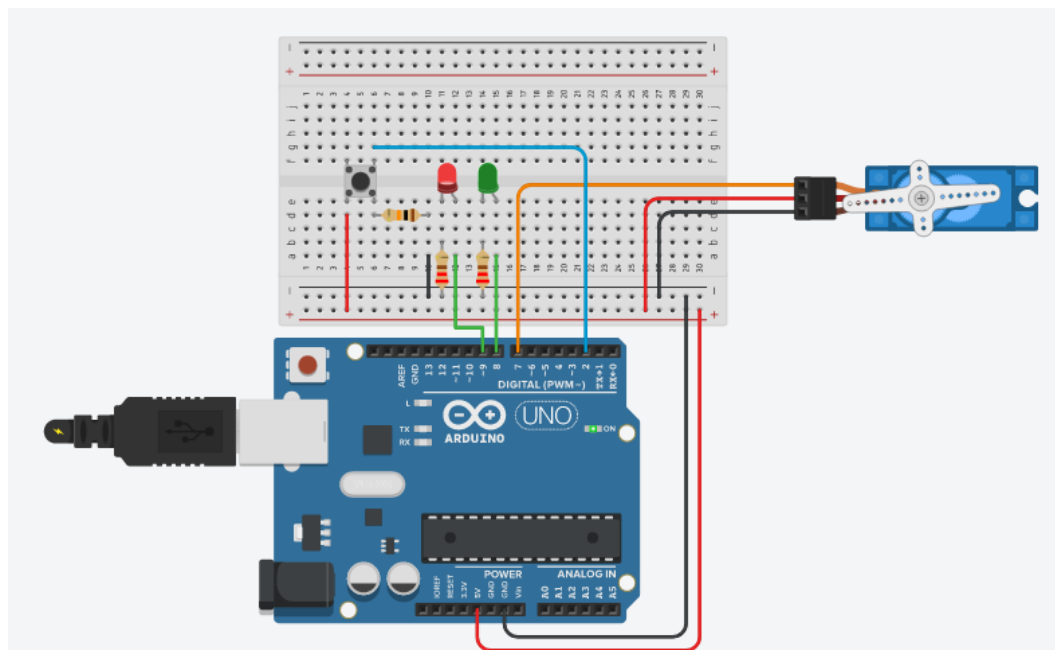

Cancela Aberta.

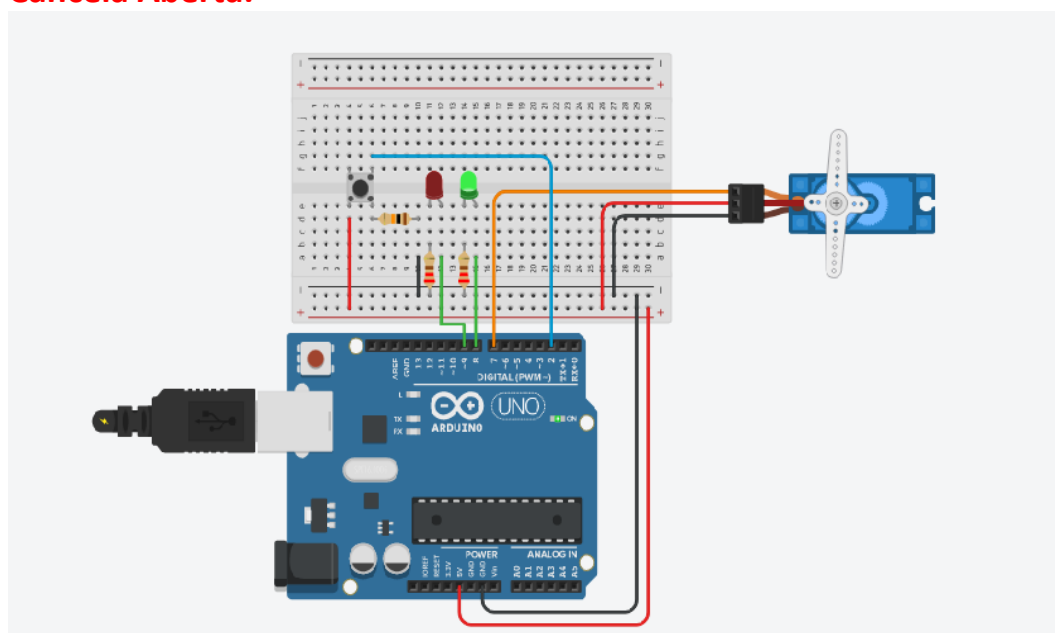

Exercício 02: Altere o circuito abaixo adicionando um botão, os LEDs deverão acender após aberta o botão.

